

Entrega de arquivos em verilog

Portas lógicas elementares

- and, or, not, xor (usar as implementadas no **iverilog**, não precisa implementar)

Exemplos de uso:

```
and and0(out, in1, in2)
```

```
or or0(out, in1, in2)
```




```
not not0(out, in)
```

```
xor xor0(out, in1, in2)
```

- Mux




a	b	sel	out
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	1
1	1	0	1
0	0	1	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	1	1

sel	out
0	a
1	b

   


- DMux

sel	a	b
0	in	0
1	0	in

   

Variantes de 16-bit


- Not16

 

- And16
Inspire-se na Not16
- Or16
Inspire-se na Not16
- Mux16
Inspire-se na Not16
- DMux16
Inspire-se na Not16

Variantes “Multi-way”




- Or8Way

 

- And8Way
Inspire-se na Or8Way

- Mux4Way

sel[1]	sel[0]	out
0	0	a
0	1	b
1	0	c
1	1	d

   


- Mux4Way16

Dica: inspire-se na Mux4Way, mas use a Mux16




- Mux8Way16

Dica: use ambas Mux4Way16 e Mux16

 

- DMux4Way

sel[1]	sel[0]	a	b	c	d
0	0	in	0	0	0
0	1	0	in	0	0
1	0	0	0	in	0
1	1	0	0	0	in

   

- DMux4Way16


Dica: inspire-se na DMux4Way, mas use a DMux16

- DMux8Way16


Dica: inspire-se nos esquemas da DMux4Way com influência da Mux8Way16, mas adapte para o uso de ambas DMux16 e DMux4Way16

Aritmética Booleana


- HalfAdder

 


- FullAdder

 

- Adder16

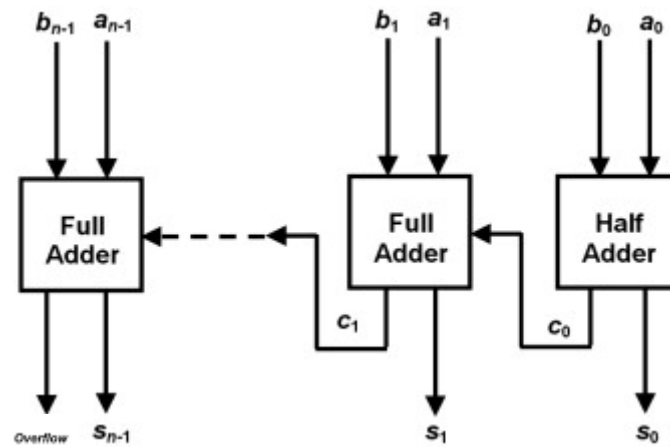

- Increment16

 

Para a ordem de entradas e saídas nas declarações de seus módulos, favor consultar os respectivos arquivos de *testbench*